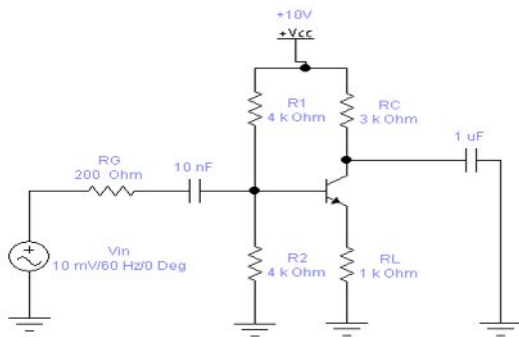


SOAL LATIHAN DAN PENYELESAIANNYA


SOAL NOMER 1



Berapa A_v dan V_{out} dari rangkaian diatas (gunakan model π) jika $\beta=200$ dan $V_{be}=0.7V$?

Penyelesaian:

Rangkaian ekuivalen model π

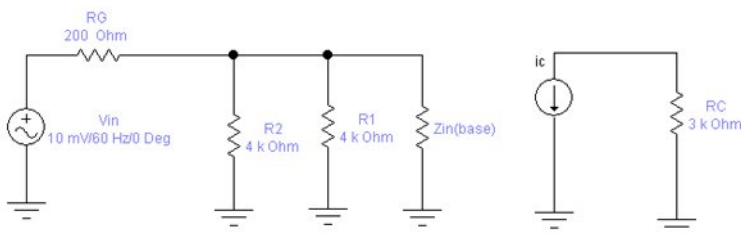

$$V_b = \frac{R1}{R1 + R2} \times V_{cc}$$

$$V_b = \frac{4K\Omega}{4K\Omega + 4K\Omega} \times 10V$$

$$V_b = \frac{4}{8} \times 10V = 5V$$

$$V_E = V_b - V_{be} = 5V - 0.7V = 4.3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{4.3V}{1K\Omega} = 4.3mA$$

$$r_{e'} = \frac{25mV}{I_E} = \frac{25mV}{4.3mA} = 5.8\Omega$$

$$Z_{in(base)} = \beta r_{e'} = 200 \cdot (5.8\Omega) = 1160\Omega$$

$$Z_{in(stage)} = R1 \parallel R2 \parallel Z_{in(base)} = 0.73K\Omega = 730\Omega$$

$$V_{in'} = \frac{Z_{in(stage)}}{R_G + Z_{in(stage)}} V_{in} = \frac{200\Omega}{200\Omega + 730\Omega} 10mV = 2.15mV$$




ekuivalen

$$r_c = RC = 3K\Omega$$

$$A_v = \frac{r_c}{r_{e'}} = \frac{3K\Omega}{730\Omega} = 4.1kali \approx 4kali$$


$$V_{out} = A_v \times V_{in'} = 4 \cdot (2.15mV) = 8.6mV$$

Soal nomer 2

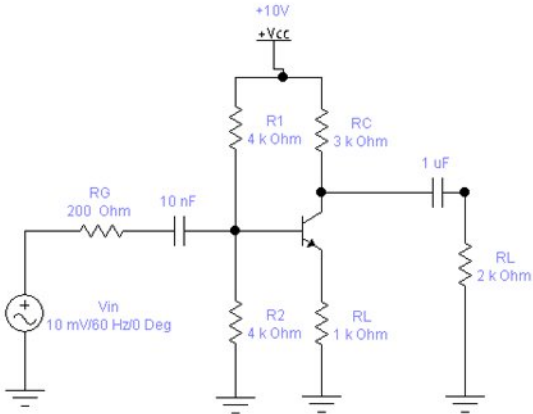

Berapa A_v dan V_{out} dari rangkaian diatas (gunakan model π dan model T) jika $\beta=200$ dan $V_{be}=0.7V$?

Rangkaian ekuivalen ac

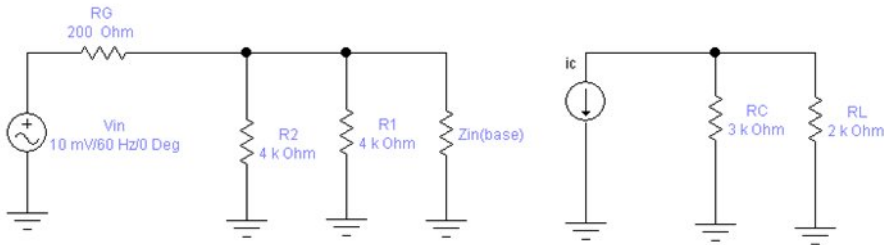

$$V_b = \frac{R1}{R1 + R2} \times V_{cc}$$

$$V_b = \frac{4K\Omega}{4K\Omega + 4K\Omega} \times 10V$$

$$V_b = \frac{4}{8} \times 10V = 5V$$

$$V_E = V_b - V_{be} = 5V - 0.7V = 4.3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{4.3V}{1K\Omega} = 4.3mA$$

$$r_{e'} = \frac{25mV}{I_E} = \frac{25mV}{4.3mA} = 5.8\Omega$$

$$Z_{in(base)} = \beta r_{e'} = 200 \cdot (5.8\Omega) = 1160\Omega$$

$$Z_{in(stage)} = R1 \parallel R2 \parallel Z_{in(base)} = 0.73K\Omega = 730\Omega$$

$$V_{in'} = \frac{Z_{in(stage)}}{R_G + Z_{in(stage)}} V_{in} = \frac{200\Omega}{200\Omega + 730\Omega} 10mV = 2.15mV$$




ekuivalen

$$r_c = RC \parallel RL = 1.2K\Omega$$

$$A_v = \frac{r_c}{r_{e'}} = \frac{1.2K\Omega}{730\Omega} = 1.6kali \approx 2kali$$

$$V_{out} = A_v \times V_{in} = 2 \cdot (2.15mV) = 2.3mV$$

Rangkaian ekuivalen AC
model T

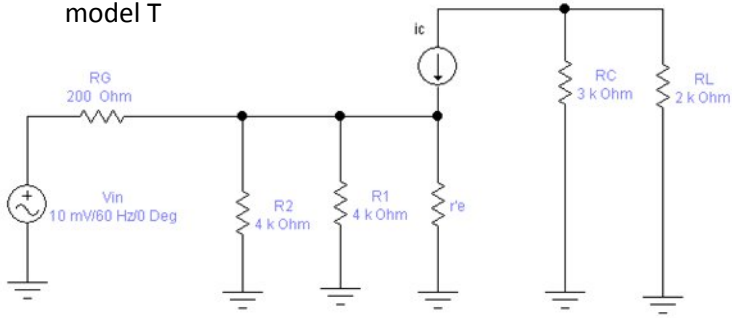

$$V_b = \frac{R1}{R1 + R2} \times V_{cc}$$

$$V_b = \frac{4K\Omega}{4K\Omega + 4K\Omega} \times 10V$$

$$V_b = \frac{4}{8} \times 10V = 5V$$

$$V_E = V_b - V_{be} = 5V - 0.7V = 4.3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{4.3V}{1K\Omega} = 4.3mA$$

$$r_{e'} = \frac{25mV}{I_E} = \frac{25mV}{4.3mA} = 5.8\Omega$$


ekuivalen

$$r_c = RC \parallel RL = 1.2K\Omega$$

$$A_v = \frac{r_c}{r_{e'}} = \frac{1.2K\Omega}{730\Omega} = 1.6kali \approx 2kali$$

$$V_{out} = A_v \times V_{in} = 2 \cdot (2.15mV) = 2.3mV$$

Soal nomer 3

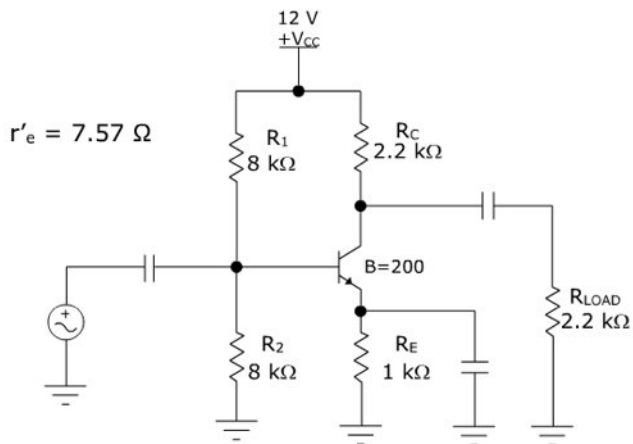

Tentukan $Z_{in}(\text{base})$, Z_{in} , A_v dan V_{out} jika $V_{in}=5\text{ mV}$?

$$Z_{in(\text{base})} = \beta r'e = 200(7.57\Omega) = 1514\Omega$$

$$Z_{in(\text{stage})} = R1 \parallel R2 \parallel Z_{in(\text{base})} = 1090\Omega$$

$$A_v = \frac{rc}{r'e}$$

$$rc = R_C \parallel R_L = 1.1K\Omega$$

$$A_v = \frac{1.1K\Omega}{7.57\Omega} = 145.3\text{kali} \approx 145\text{kali}$$

$$V_{out} = A_v V_{in} = 145(5\text{mV}) = 725\text{mV}$$

Dikarenakan tidak ada hambatan pada tegangan input AC yang akan masuk ke kaki Basis, maka nilai Tegangan Input sebelum dan sesudah melewati kaki basis sama besar.

Jika kita menghitung menggunakan model T, maka penguatan dan V_{out} akan sama nilainya jika menggunakan model π . Perbedaannya hanya pada perhitungan Impedansi. Di Analisis Mosel T tidak mempertimbangkan adanya impedansi, sehingga hasil perhitungan sebagai berikut:

$$A_v = \frac{rc}{r'e}$$

$$rc = R_C \parallel R_L = 1.1K\Omega$$

$$A_v = \frac{1.1K\Omega}{7.57\Omega} = 145.3\text{kali} \approx 145\text{kali}$$